

# 電腦輔助電路設計

## 作業



班級： 電 二 乙

姓名： 蔡承宏




學號： 110510216

老師： 陳俊達




21 題 歐姆定律應用：

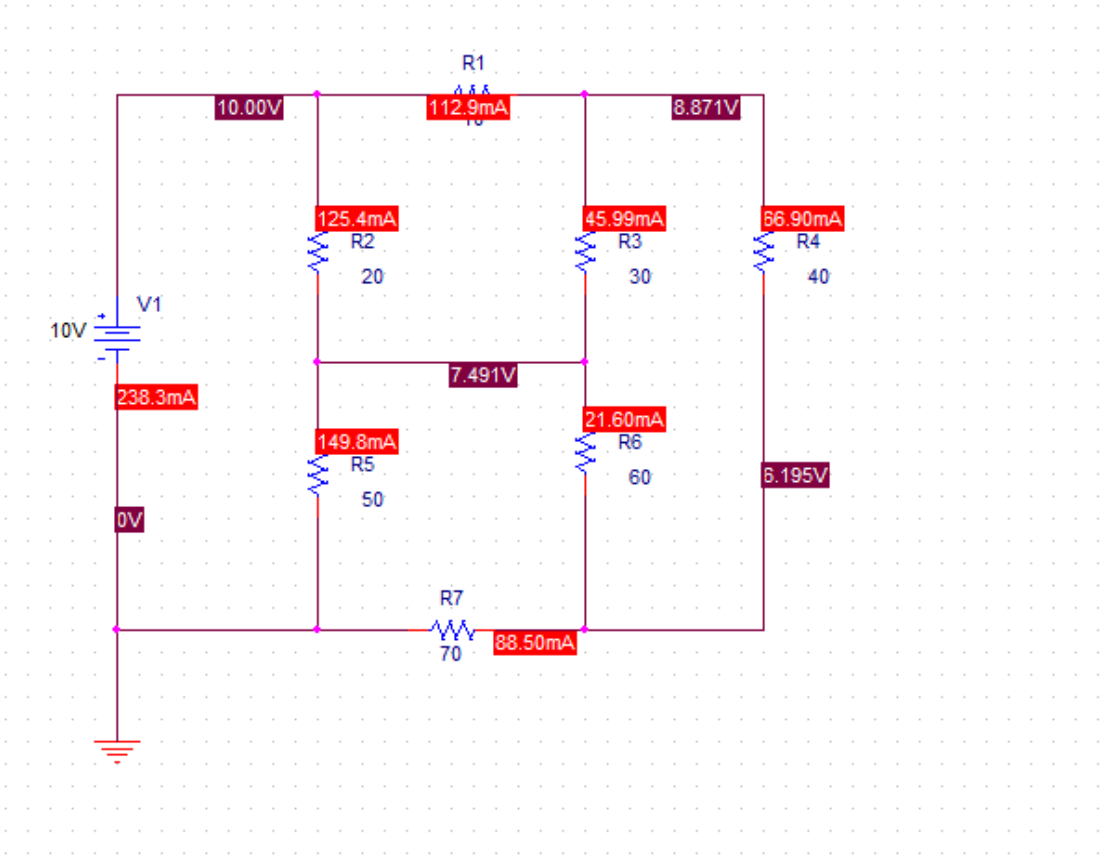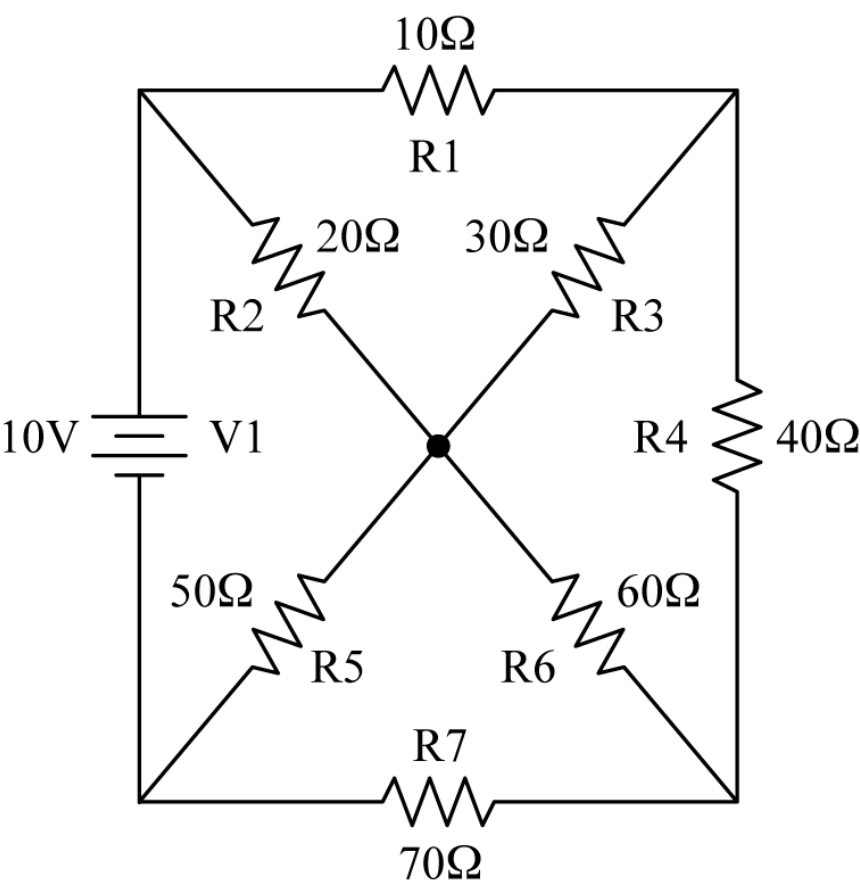

## 22 題： 二極體電路與直流掃描分析

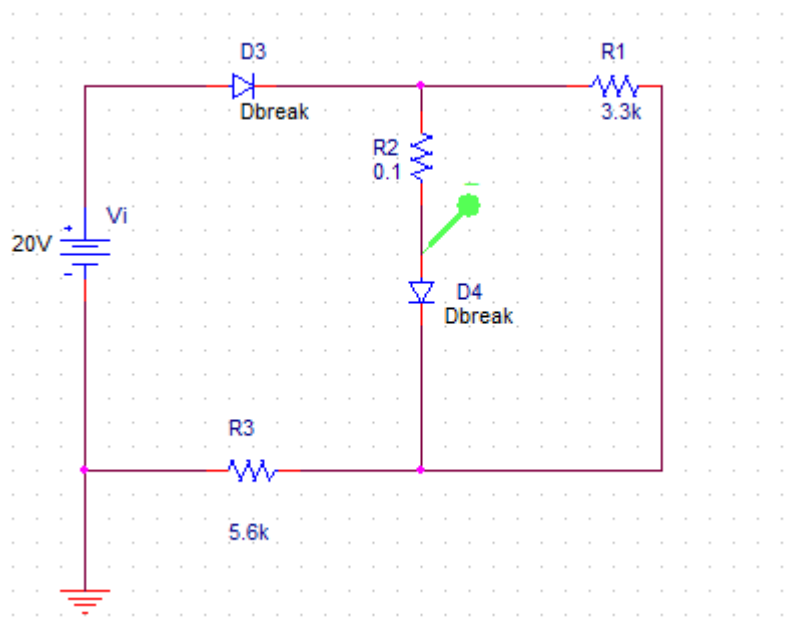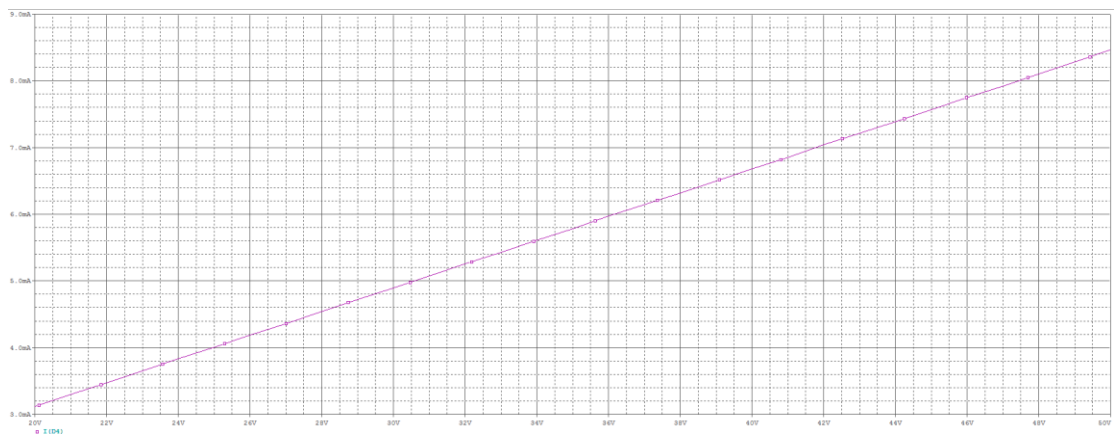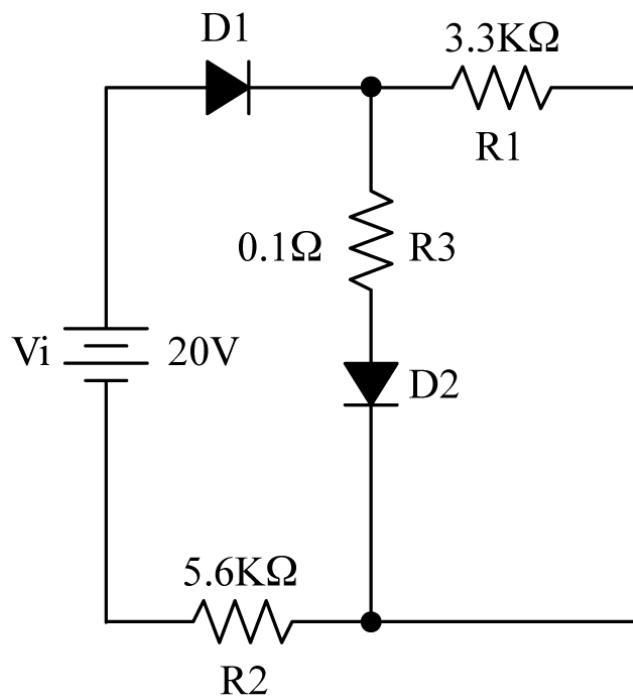

## 例題 23 電晶體電路與穩態分析

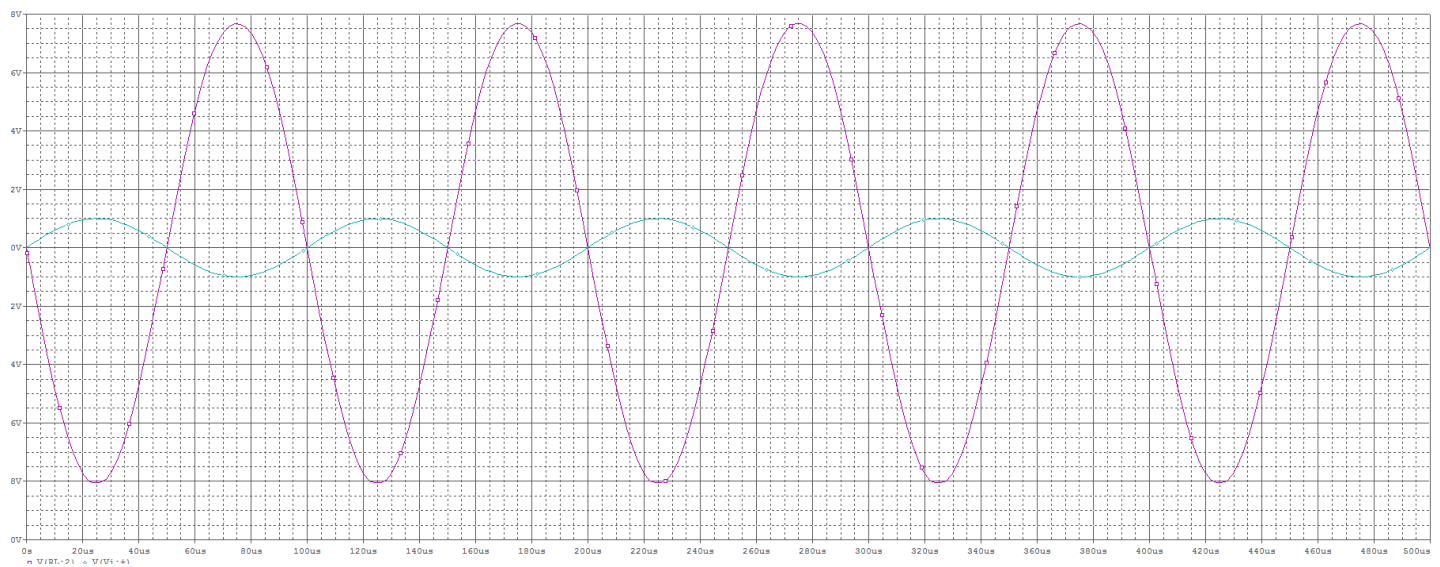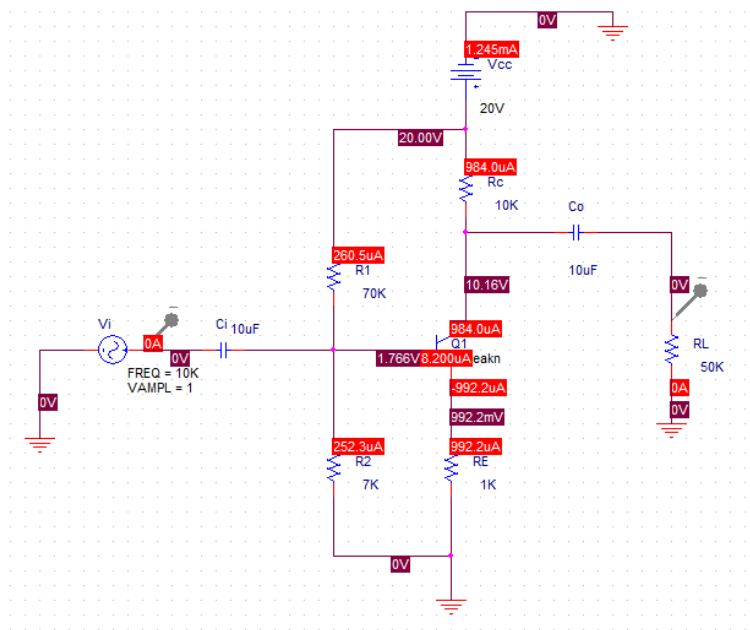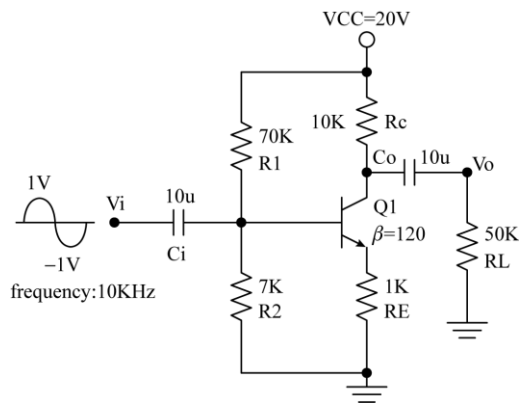

## 例題 24 RLC 一階暫態電路

