

電腦輔助電路設計

作業


班級： 電 二 乙

姓名： 蔡承宏




學號： 110510216


老師： 陳俊達

例題 38 變壓器、MOSFET 之應用

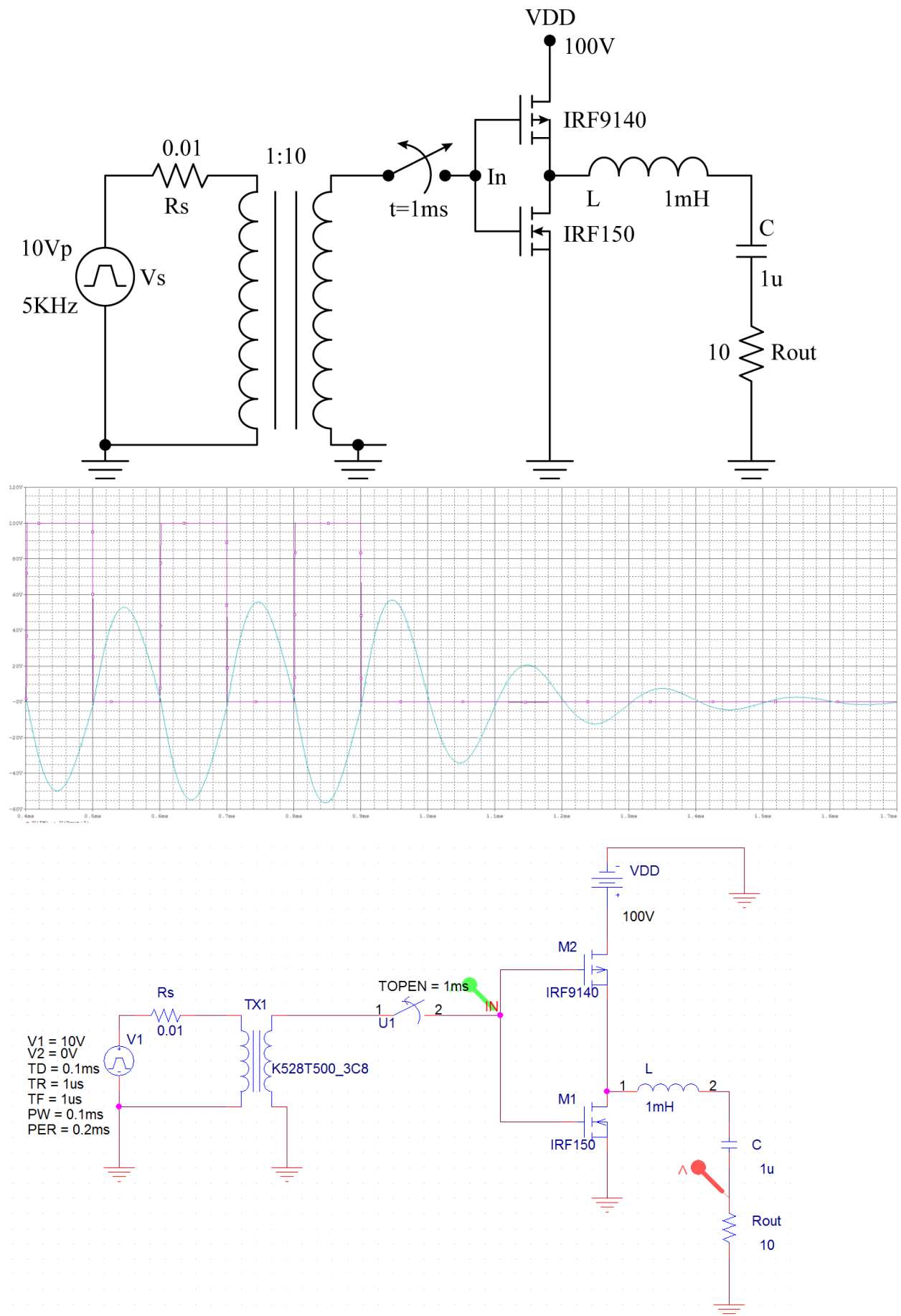

例題 39 溫度掃描、波形之標誌 label、以 WORD 處理圖形

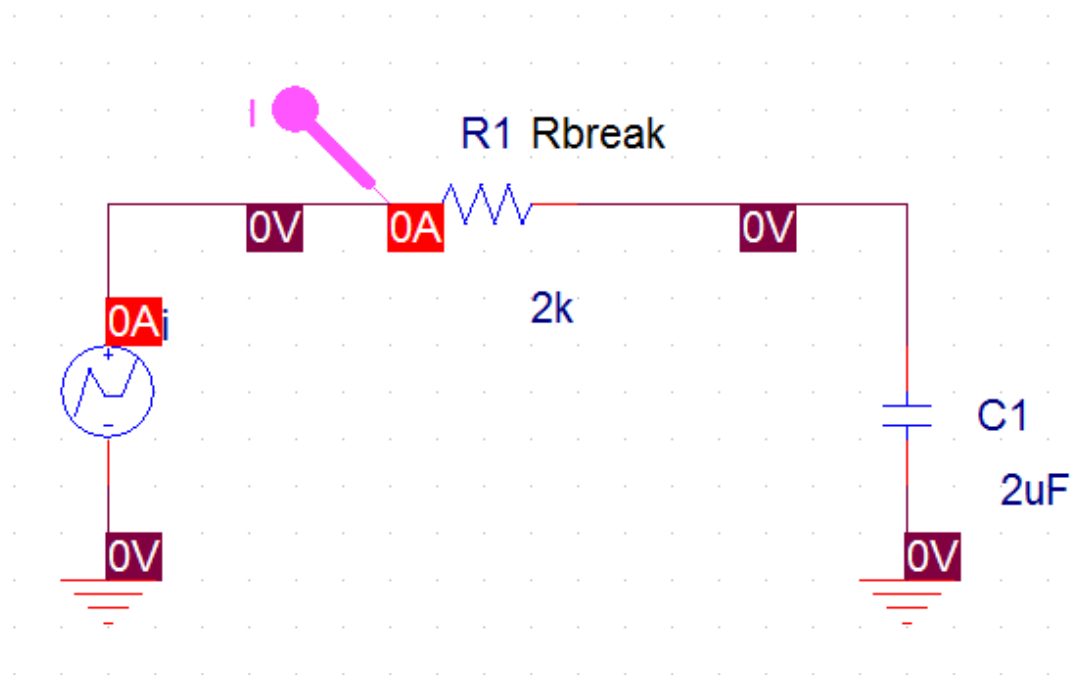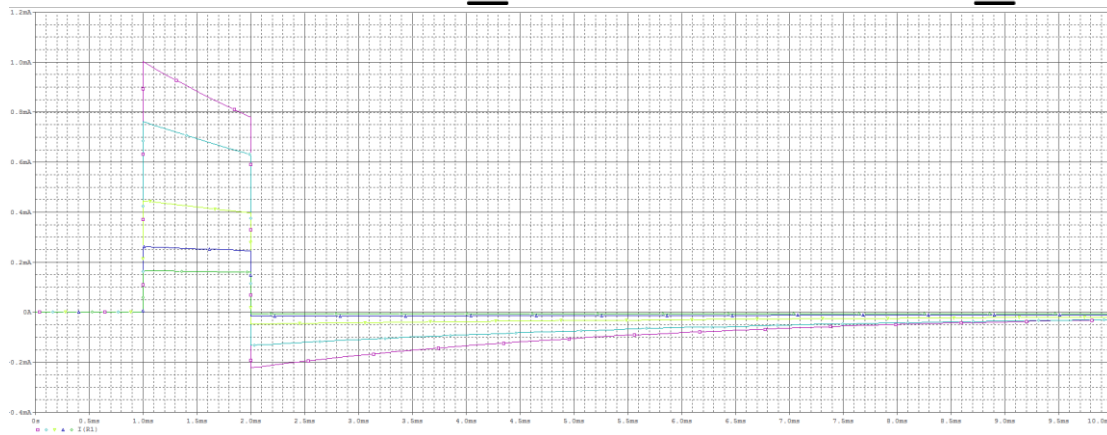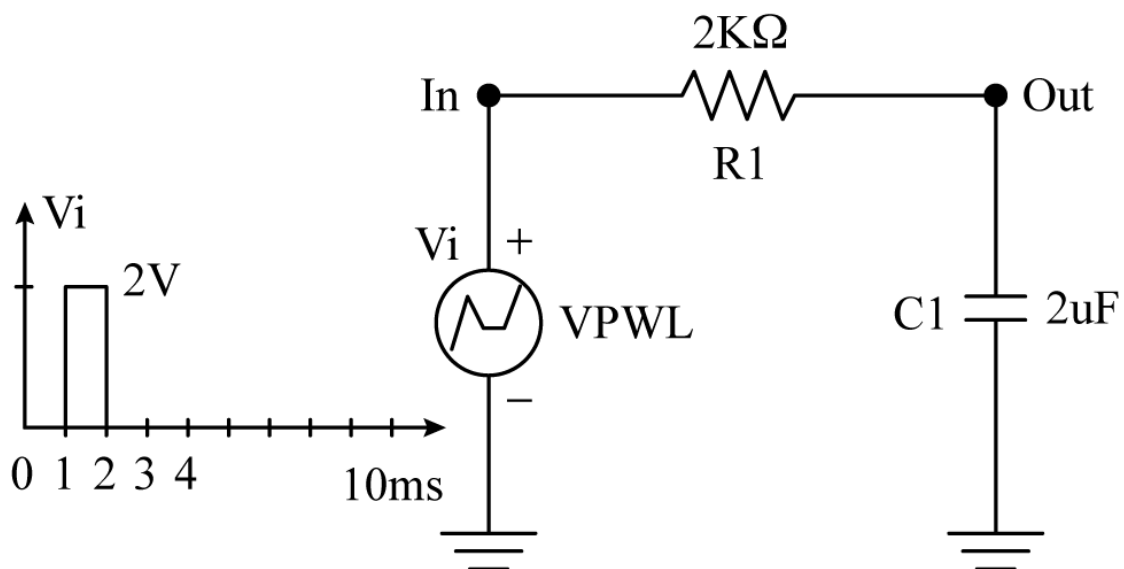

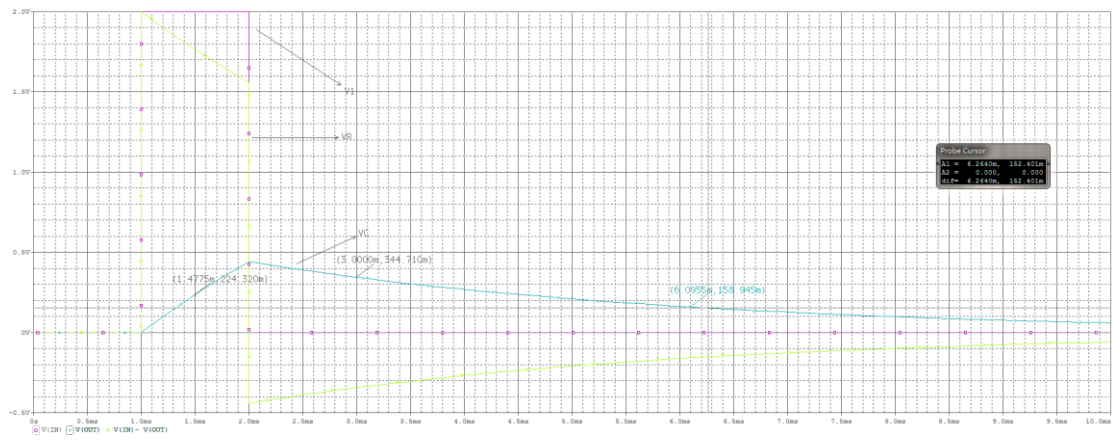

例題 40 最佳化----目標、參數和限制條件

