

# 電腦輔助電路設計

作業



班級： 電 二 乙


姓名： 蔡承宏

學號： 110510216

老師： 陳俊達

### 例題 34 蒙地卡羅分析、誤差分析

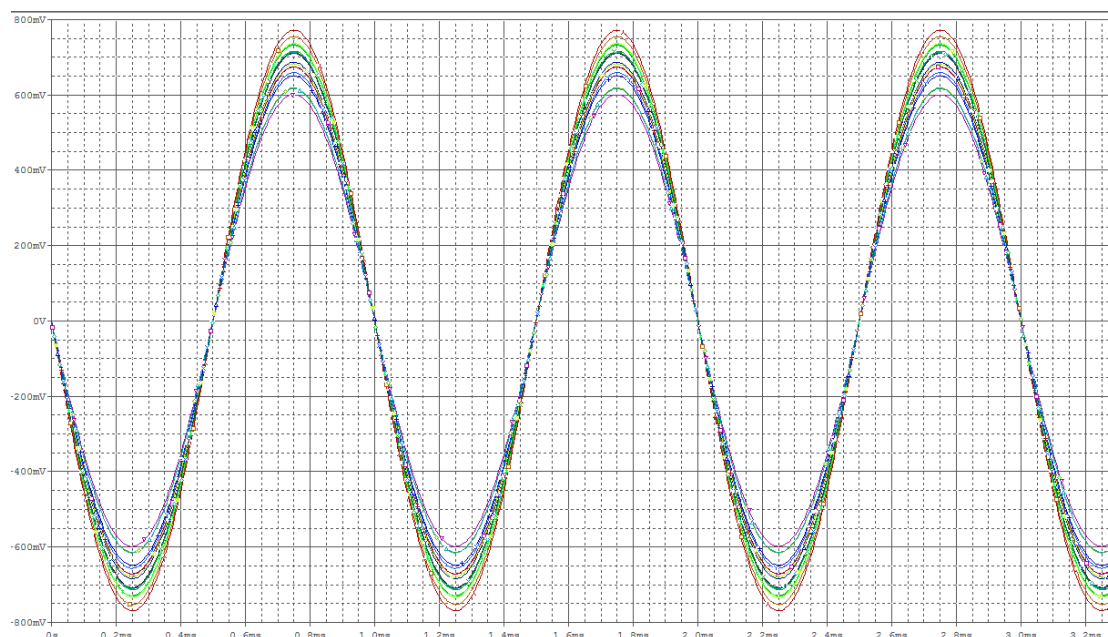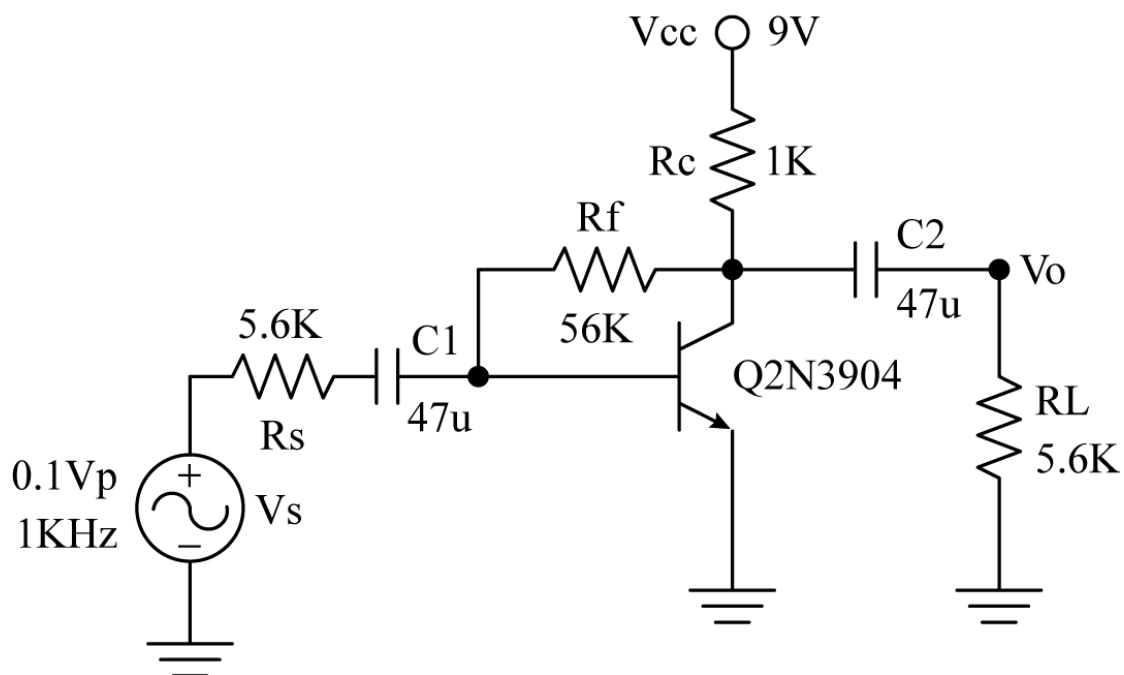

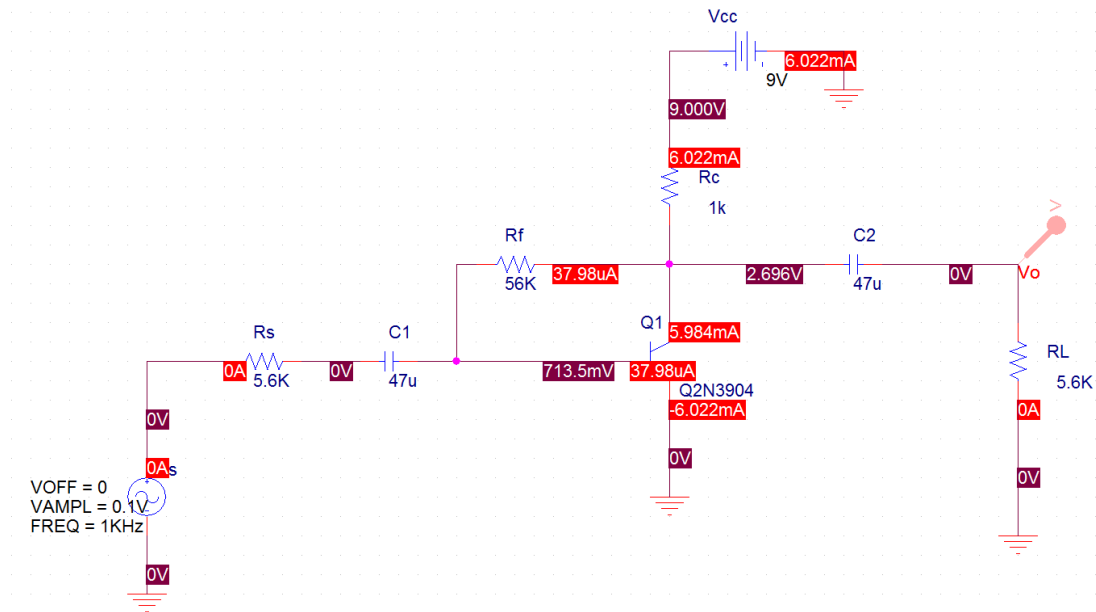

\*\*\*\* SORTED DEVIATIONS OF V(VO) TEMPERA  
TURE = 27.000 DEG C

## MONTE CARLO SUMMARY

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Mean Deviation = 113.5900E-06

Sigma = .0501

RUN MAX DEVIATION FROM NOMIN  
AL

Pass 18 .0976 (1.95 sigma) higher at T

= 1.7515E-03

( 114.47% of Nominal)

Pass 11 .0808 (1.61 sigma) lower at T =

1.2515E-03



( 112.03% of Nominal)


$B=5.984\text{m}/37.98\text{u}=157.55$

$V_{ce}=9-(6.022*1)=2.978$

$V_{ce}>0.2$ ,工作於作用區

## 例題 35 Noise 分析和訊號對雜訊比(SNR)

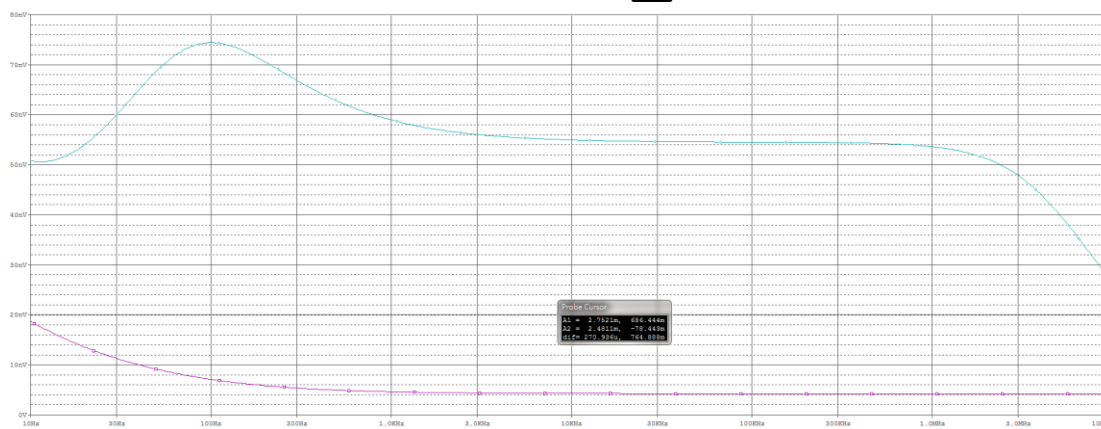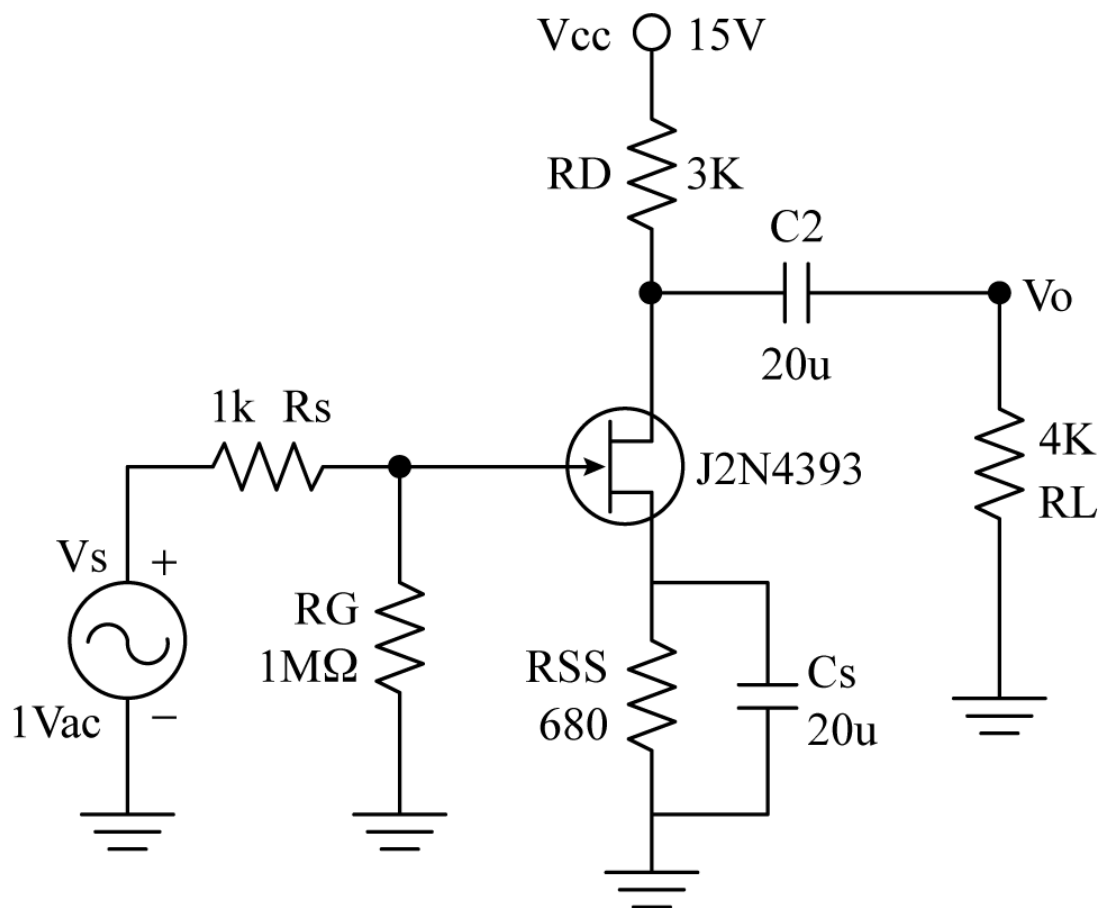

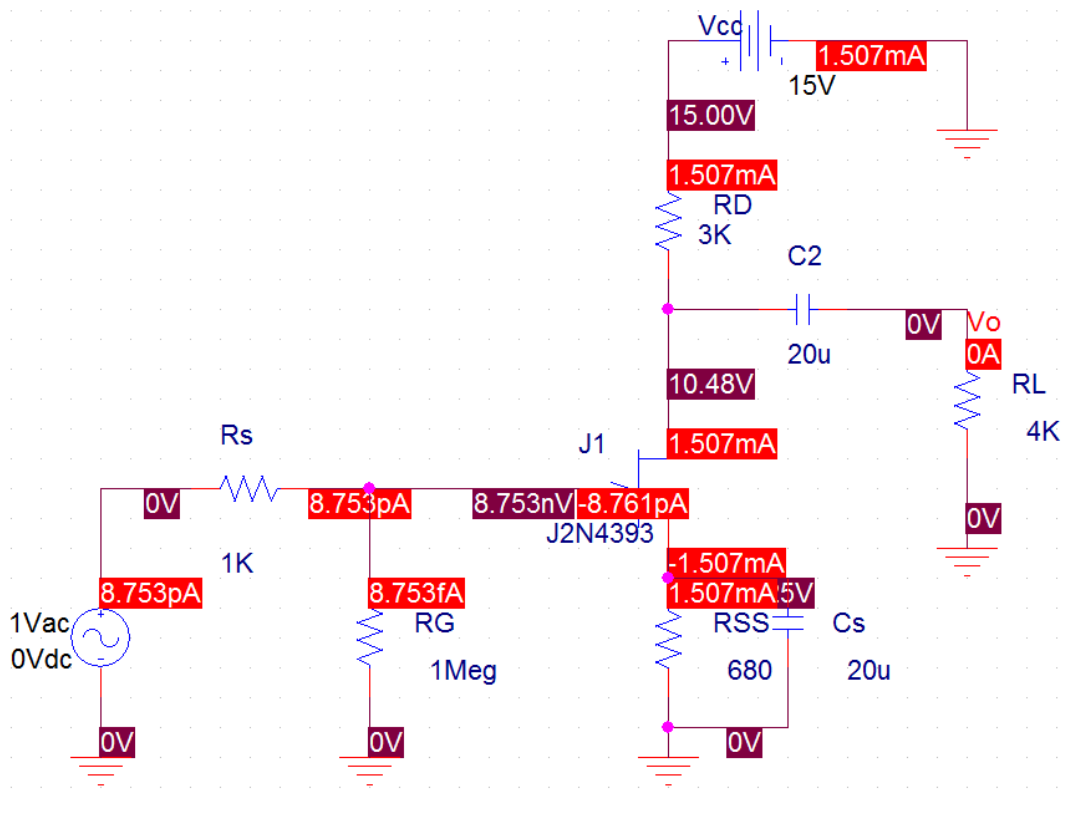

**FREQUENCY = 1.000E+03 HZ**

**\*\*\*\* JFET SQUARED NOISE VOLTAGES (SQ V/HZ)**

**J\_J1**

**RD 3.397E-24**

**RS 2.697E-18**

**ID 2.355E-16**

**FN 5.187E-16**

**TOTAL 7.570E-16**

**\*\*\*\* RESISTOR SQUARED NOISE VOLTAGES (SQ V/HZ)**

	<b>R_RG</b>	<b>R_Rs</b>	<b>R_RSS</b>	<b>R_RL</b>	<b>R_RD</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.686E-18</b>	<b>2.686E-15</b>	<b>2.512E-19</b>	<b>1.183E-17</b>	<b>1.578E-17</b>

**\*\*\*\* TOTAL OUTPUT NOISE VOLTAGE = 3.474E-15 SQ V/HZ**

**= 5.894E-08 V/RT**

**HZ**

**TRANSFER FUNCTION VALUE:**

$$V(VO)/V_{Vs} = 1.273E+01$$

**EQUIVALENT INPUT NOISE AT  $V_{Vs}$  = 4.630E-09**



**V/RT HZ**



**增益為 12.76**

**SNR=12.73**



## 例題 36 傅力葉分析和總諧波失真

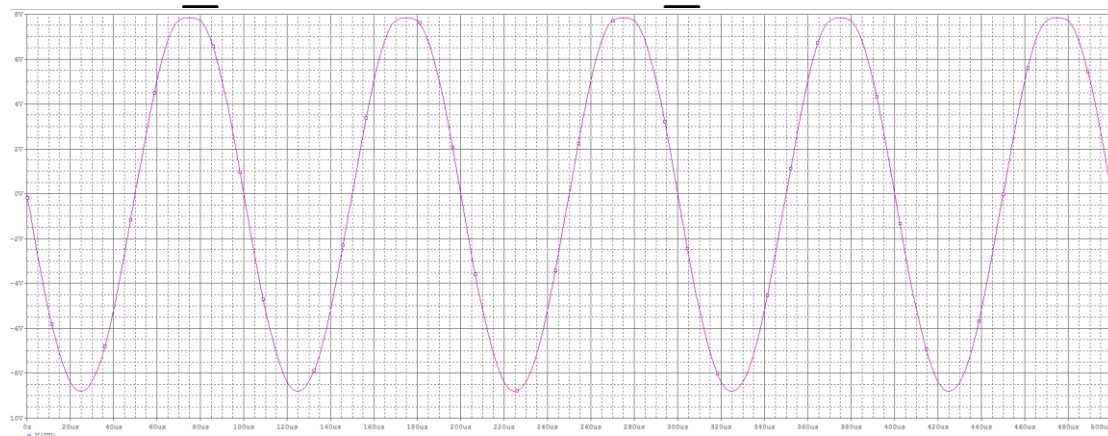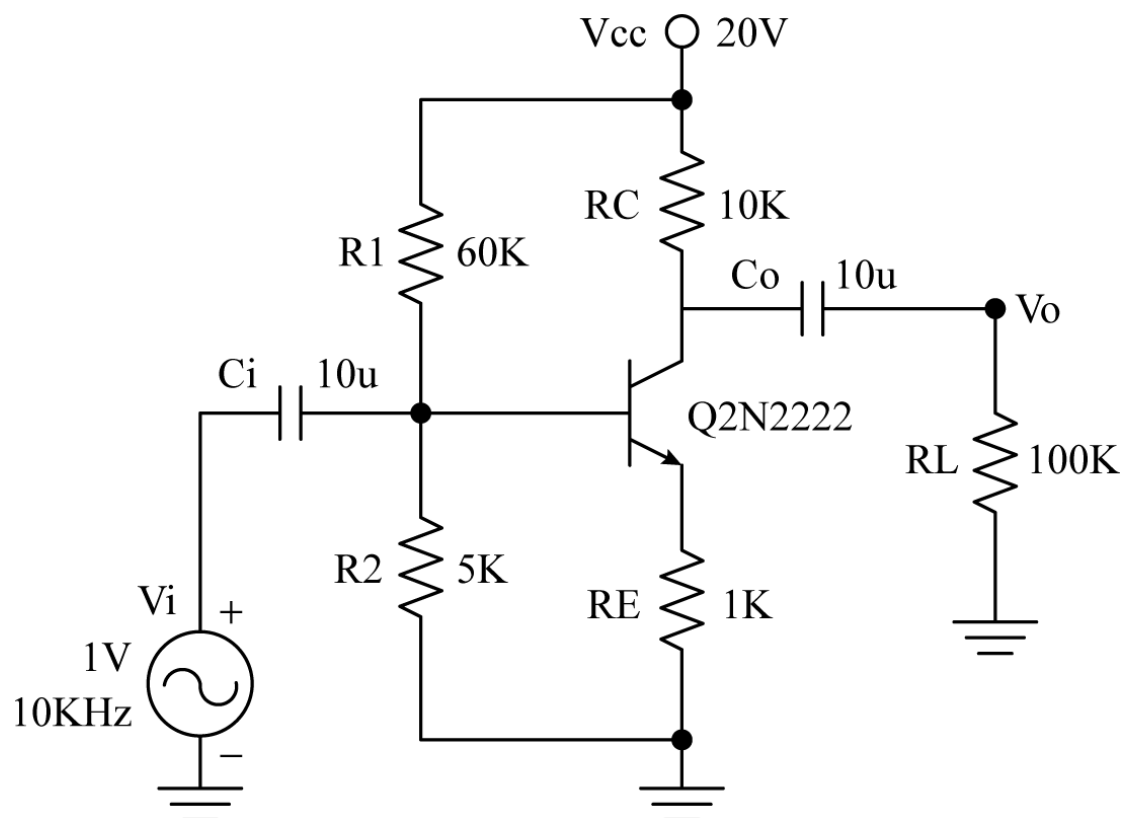

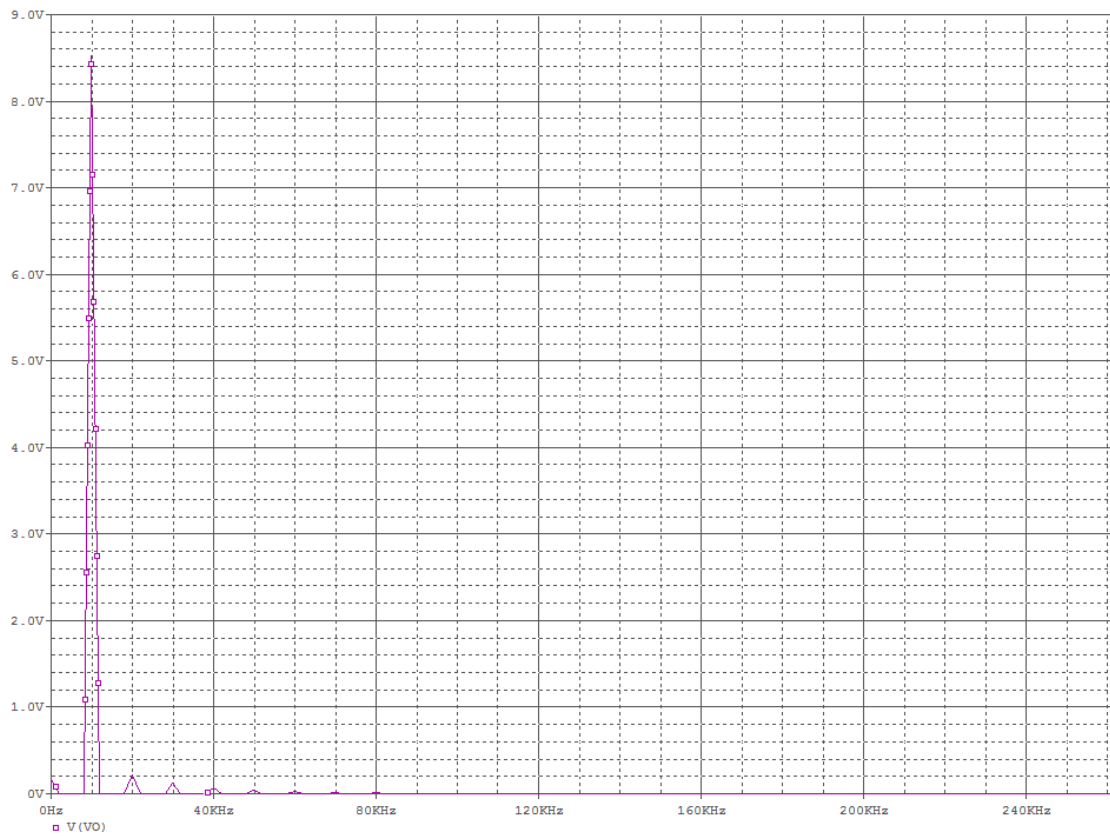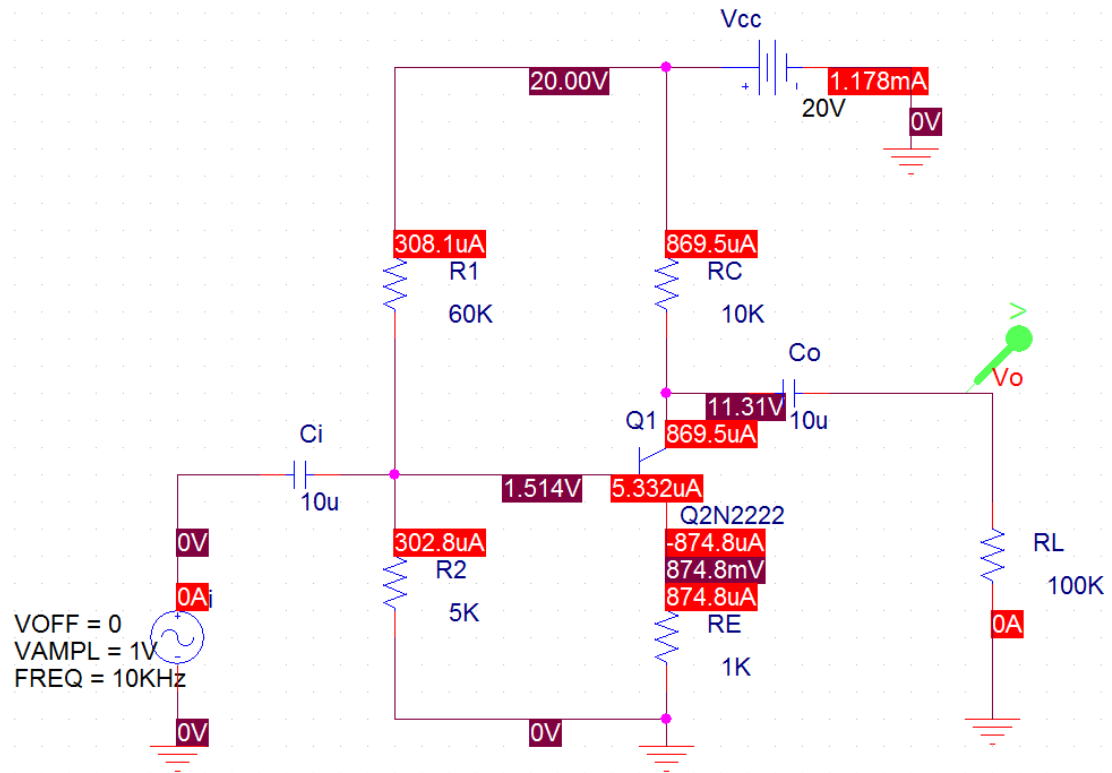

# FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE

V(VO)

DC COMPONENT = -1.598570E-01

HARMONIC	FREQUENCY	FOURIER	NORMA
LIZED	PHASE	NORMALIZED	
NO	(HZ)	COMPONENT	COMPONE
NT	(DEG)	PHASE (DEG)	
1	1.000E+04	8.512E+00	1.000E+00
799E+02	0.000E+00		
2	2.000E+04	2.154E-01	2.531E-02
81E+01	-2.710E+02		
3	3.000E+04	1.220E-01	1.433E-02
			-1.79

1E+02    -7.188E+02

4        4.000E+04        7.155E-02        8.406E-03        -9.06

5E+01    -8.102E+02

TOTAL HARMONIC DISTORTION =    3.027504E+  
00 PERCENT

$B = i_c / i_b = 869.5 \mu / 5.332 \mu = 163$

$V_{CE} = V_{CC} - I_{ERE} \cdot R_C - I_{CRC} \cdot R_E = 20 - (10 \text{K} \cdot 869.5 \mu) - (1 \text{K} \cdot 874.8 \mu) = 20 - 8.$

$695 - 0.8748 = 10.4302$

$V_{CE} = 10.4302 \text{V}$